

C 63077-B

B.Sc. (Three Year) DEGREE EXAMINATION, MARCH/APRIL 2018.

End Semester Examination

Sixth Semester

Physics (With Maths)

(Regular)

Elective Paper VII-B : ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS

Time : 3 Hours

Max. Marks : 70

PART — A

Answer any FIVE of the following questions. **(5 × 4 = 20 Marks)**

- What is depletion MOSFET?

డిఫైనిస్-మాన్ఫెట్ అనగా నేమి?

- What are the characteristics of ideal Op-Amp?

ఐడియల్-ఆఫ్-యాంప్ యొక్క లక్షణాలను వివరించండి?

- Draw the circuit diagram of inverting amplifier.

ఇన్వెర్టింగ్ యాంప్లిఫీర్ యొక్క వలయ చిత్రాన్ని ఖాయండి?

- Explain the TTL logic.

TTL లాజిట్సు వివరించండి.

- Describe about JK flip-flop.

JK ఫ్లిఫ్-ఫ్లాప్సు వివరించండి?

- What is integrator? How it works?

ఇంట్రిగ్రేటర్ అనగానేమి? దాని పనితీరును క్లప్తంగా తెల్పండి?

- Explain the concept of virtual ground.

విర్యువల్-గ్రౌండ్ విషయాన్ని వివరించండి?

- Block diagram IC-741.

IC-741 యొక్క బ్లాక్ చిత్రాన్ని గీయండి?

Turn Over

PART — B

Answer ALL the following questions. **(5 × 10 = 50 Marks)**

9. (a) Explain the characteristics and applications of MOSFET.
మాస్‌ఫెట్ యొక్క లక్షణాలను మరియు అనువర్తనాలను వివరించండి?
Or
(b) Explain the spectral response and applications of LED.
LED యొక్క సైప్టరల్ రెసప్సన్ మరియు అనువర్తనాలను వివరించండి?
10. (a) With a suitable block diagrams explain the internal blocks of Op-Amp.
ఆఫ్-యాంప్ యొక్క అంతర్గత భాగాలను సరైన బ్లాక్ చిత్రం ద్వారా వివరించండి?
Or
(b) Explain the Op-Amp parameters CMRR and slew rate.
ఆఫ్-యాంప్ యొక్క CMRR మరియు స్లై-రేట్ లక్షణాలను క్లప్టంగా వివరించండి?
11. (a) Explain the design of Op-Amp as a comparator.
ఆఫ్-యాంప్ ద్వారా కంపరేటర్సు తయారు చేసే విధానంను వివరించండి?
Or
(b) Explain the design of Op-Amp as a integrator.
ఆఫ్-యాంప్ ద్వారా ఇంటిగ్రేటర్సు తయారు చేసే విధానంను వివరించండి?
12. (a) Explain the internal architecture and PIN diagram of IC555.
IC555 యొక్క ఆర్మిటెక్చర్ మరియు ఫిన్ చిత్రాలను వివరించండి?
Or
(b) Explain the working phenomenon of the multiplexers.
మర్టీప్లక్సర్ పనిచేసే విధానాన్ని శాస్త్రియంగా వివరించండి?
13. (a) What is BCD? Describe the conversion of BCD to 7-segment.
BCD సంఖ్య మానం అంటే ఏమిటి? BCD ను 7- సెగ్మింటర్లోకి మార్చి విధానంను వివరించండి?
Or
(b) Explain the working phenomenon of RS flip-flop.
RS ఫిఫ్-ప్లాప్ పనిచేసే పద్ధతిని క్లప్టంగా వివరించండి?